سوال ۱- یک ضرب کننده ترکیبی برای ضرب دو عدد بدون علامت۳۲ بیتی به کمک ضرب کننده های ترکیبی ۸ بیتی (۲ که (exx bit array multiplier) طرح کنید. سخت افزار مورد نیاز و تاخیر عملکرد ضرب کننده شما چیست؟ تاخیر گیت را ۲ نانو ثانیه بگیرید.

سوال ۲- در چارت عملیاتی یک کامپیوتر با ۳۰ کدعملیاتی (opcode) مختلف ۵۴ جعبه عملیاتی و ۱۶ جعبه شرطی (۶ جعبه شرطی متفاوت) و جود دارد. تعداد سیگنالهای کنترل ۱۴۰ عدد است.

الف- اگر مدار كنترل بصورت سيم بندى شده مستقيم طراحى شود، سخت افزار مورد نياز چيست؟

ب- مدار کنترل ریزبرنامه سازی شده (قالب ریزدستورات و ریزمعماری) را طرح کنید. حجم ریزحافظه را یک کیلو

ريزدستورالعمل فرض كنيد.

ج- فرض کنید که ۱۴۰ سیگنال کنترلی را بتوانیم در سه گروه ۵۰ تایی و ۶۰ تایی و ۴۰ تایی طوری افراز کنیم که فعالیت همزمان دو سیگنال کنترلی در یک گروه بطور همزمان وجود نداشته باشد. طرحی (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری مناسب) ارایه کنید که بتوان حجم ریزحافظه را کاهش داد. مقدار کاهش حجم ریزحافظه (برحسب بیت) چقدر است؟

د- با فرض اینکه تعدا الگوهای باینری متفاوت سیگنالهای کنترل در ریزدستورات ریزبرنامه ۲۸ عدد باشد، طرحی (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری مناسب) ارایه کنید که بتوان حجم ریزحافظه را کاهش داد. مقدار کاهش حجم ریزحافظه (برحسب بیت) چقدر است؟

ه - میتوانید طرحی (شامل قالب ریزدستورات و ریزمعماری مناسب) ارائه کنید که بتوان حجم ریزبرنامه را بیشتر کاهش داد و/یا سخت افزار ریزمعماری را کم تر کرد؟

موفق باشید- سربازی آزاد